
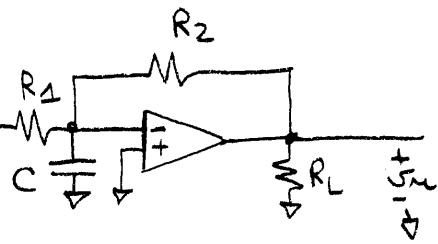


Parte A

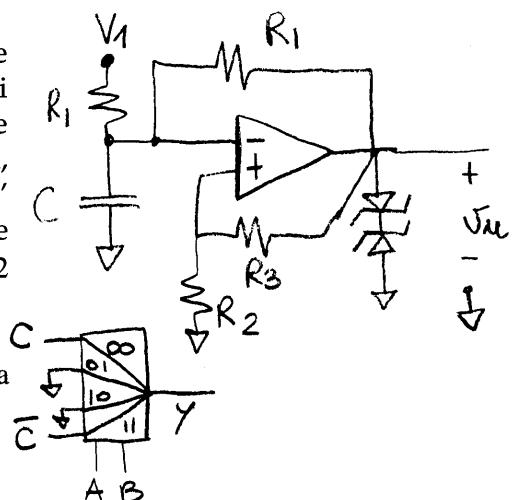- Calcolare la funzione di trasferimento del circuito a lato. L'amplificatore ha resistenza di ingresso infinita, resistenza di uscita $R_{out} = 100 \Omega$, amplificazione di tensione $A_v = 2000$, un polo di modulo 100 rad/s. Altri dati: $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $R_L = 250 \Omega$.



- Realizzare un filtro passabanda con frequenza centrale 8 KHz e banda passante 400 Hz. Disegnare il circuito, calcolare la funzione di trasferimento e dimensionare i componenti, giustificando il procedimento.
- Sia dato il circuito mostrato a lato. Calcolare l'andamento della forma d'onda all'uscita e agli ingressi dell'amplificatore operazionale, e rappresentarne l'andamento sullo stesso asse dei tempi, con precisione (in scala e quotando i punti). È importante giustificare il procedimento. Supporre che l'operazionale sia ideale, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 12 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $V_z = 10 \text{ V}$, $V_1 = 5 \text{ V}$
- Sia dato il circuito mostrato a lato. Disegnare e quotare la porta complessa CMOS che svolga stessa funzione logica.



Punteggio totale Parte A: 14


Parte B

Con riferimento al circuito mostrato a lato, calcolare:

- il punto di riposo dei due transistori J1 e J2 e i parametri del circuito di piccolo segnale.
- la funzione di trasferimento a centro banda.
- il limite superiore di banda
- il limite inferiore di banda.

Assunzioni semplificative:

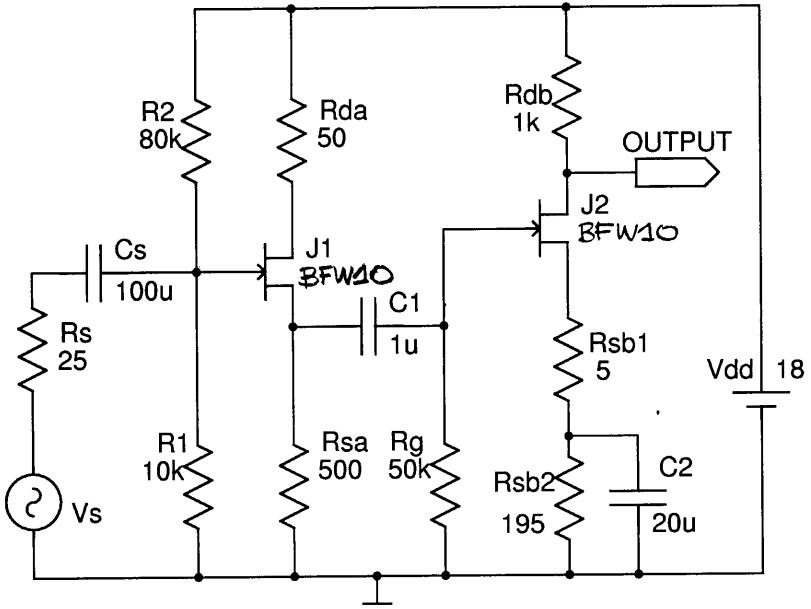- considerare J1 completamente resistivo.
- Considerare infinita la r_d dei due transistori




Estrarre graficamente il punto di riposo e i parametri di piccolo segnale


Punteggio totale Parte B: 14/30

Parte A

1.

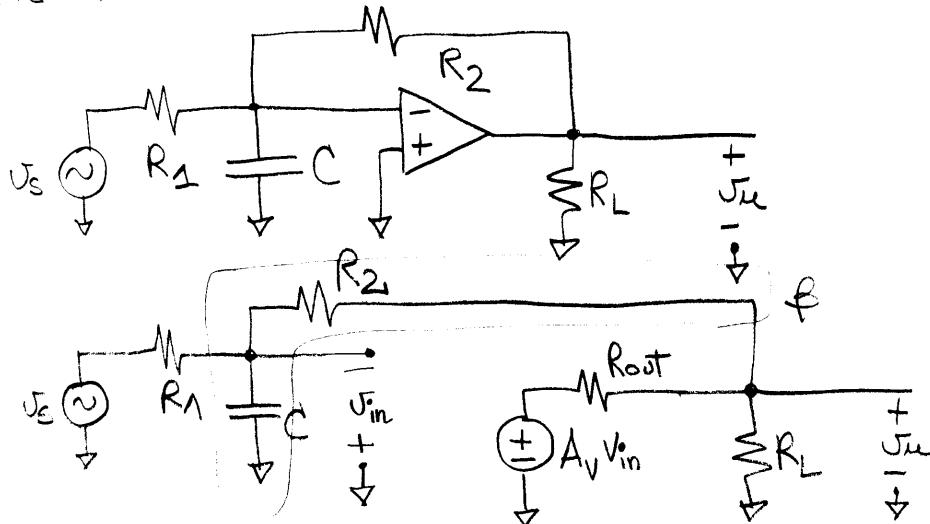

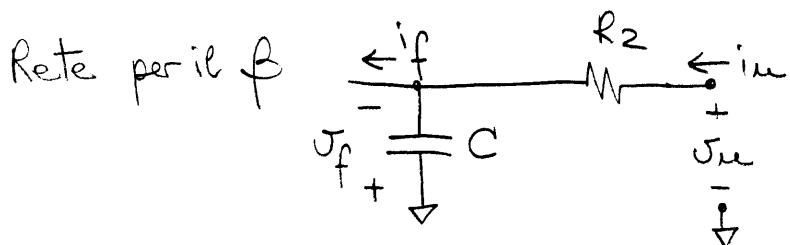Prelevare di tensione - Inserzione di corrente





$$i_f = \beta V_u + \frac{V_f}{Z_{\beta}}$$

trascuro K_1

$$\beta \triangleq \left. \frac{i_f}{V_u} \right|_{V_f=0} = \frac{1}{R_2}$$

$$Z_{\beta} \triangleq \left. \frac{V_f}{i_f} \right|_{V_u=0} = \frac{R_2}{R_2 C s + 1}$$

$$Z_{\beta} \triangleq \left. \frac{V_u}{i_u} \right|_{V_f=0} = R_2$$

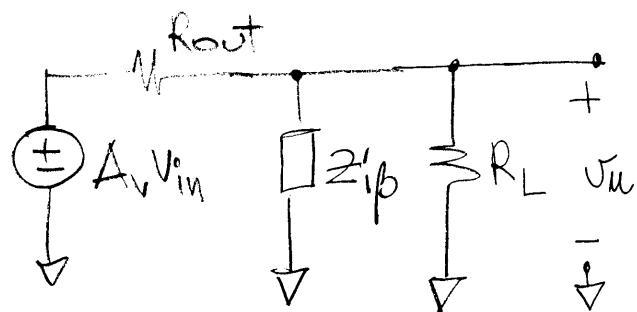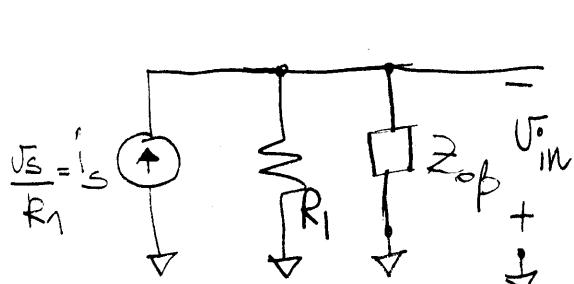Rete per $A_e = \left. \frac{V_u}{i_s} \right|_{\beta=0}$ 

(2)

$$V_{in}^{\circ} = \frac{-Z_0 \beta R_1}{Z_0 \beta + R_1} i_s = \frac{-R_2 R_1}{R_1 + R_2 + R_1 R_2 C_S} i_s$$

$$\tilde{v}_L = \frac{(A_v V_{in}) R_2 // R_L}{R_{out} + R_2 // R_L}$$

$$A_e = \left. \frac{V_u}{I_s} \right|_{S=0} = \frac{-R_2 R_1}{R_1 + R_2 + R_1 R_2 C_S} \cdot \frac{R_2 // f_L}{R_{out} + R_2 // f_L} \cdot \frac{A_{vo}}{1 + \frac{S}{\omega_p}}$$

$$A_F = \frac{A_e}{1 - \beta A_e} = \frac{-R_2 f_L (R_2 // R_L) A_{vo}}{(R_1 + R_2 + R_1 R_2 C_S) \left(1 + \frac{S}{\omega_p}\right) + R_1 (R_2 // R_L) A_{vo} // R_{out} + R_2 // R_L}$$

$$A_{F0} = \left. A_F \right|_{S=0} = \frac{-R_2 (R_2 // R_L) R_1}{R_{out} + R_2 // R_L} A_{vo} \approx -1000 \Omega$$

$$\frac{V_u}{I_s} = \frac{R_1 + R_2 + (R_2 // R_L) A_{vo} R_1}{R_{out} + R_2 // R_L}$$

ci sono due poli che sono le radici del denominatore

$$\frac{R_1 R_2 C}{\omega_p} s^2 + s \left[R_1 R_2 C + \frac{(R_1 + R_2)}{\omega_p} \right] + R_1 + R_2 + \frac{R_1 (R_2 // R_L)}{R_{out} + R_2 // f_L} A_{vo} = 0$$

$$\frac{10 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10}{100} s^2 + s \left[\frac{10 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10}{100} + \frac{2000}{100} \right] + 2000 + \frac{1000 (200)}{200 + 200} \cdot 200 = 0$$


$$10^{-3} s^2 + 20 \cdot 1 s + 1.33 \cdot 10^6 = 0$$

$$s_{p1}, s_{p2} = \frac{-20 \cdot 1 \pm \sqrt{(20 \cdot 1)^2 - 4 \cdot 10 \cdot 1.33 \cdot 10^6}}{2 \cdot 10^{-3}} = \frac{-20 \cdot 1 \pm j 70.11}{2 \cdot 10^3} = 10.1 \pm j 35.1 \text{ Krad/s}$$

$$A_F = \frac{A_{FO}}{\left(1 - \frac{s}{|s_{p_1}|}\right)\left(1 - \frac{s}{|s_{p_2}|}\right)}$$
(3)

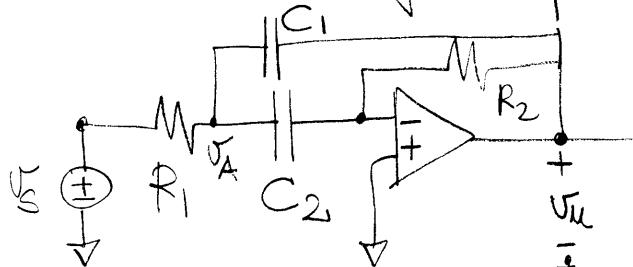(2)

Realizziamo un filtro passabanda con un filtro di DeYannis



calcoliamo la fdt supponendo l'A.O. ideale, usando il metodo dei nodi

$$\frac{V_A}{V_S} \left[\frac{1}{R_1} + C_2 s + C_1 s \right] - \frac{V_m}{R_2} - C_1 s V_m = 0$$

$$\frac{V_A}{V_S} \frac{C_S}{2} = - \frac{V_m}{R_2} \quad V_A = \frac{-V_m}{R_2 C_2 s}$$

$$\frac{-V_m}{R_2 C_2 s} \left[1 + R_1 (C_1 + C_2) s \right] - V_S - R_1 C_1 s V_m = 0$$

$$V_m \left[1 + R_1 (C_1 + C_2) s + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 \right] = -V_S R_2 C_2 s$$

$$\frac{V_m}{V_S} = \frac{-R_2 C_2 s}{1 + R_1 (C_1 + C_2) s + R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}$$

frequenza centrale 8kHz $\rightarrow \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} = \omega_0^2 = (2\pi \cdot 8000)^2$

banda passante 400 Hz $\Rightarrow Q_c = 20$

$$R_1 (C_1 + C_2) = \frac{1}{\omega_0 Q} = \frac{1}{2\pi \cdot 8000 \cdot 20}$$


poniamo $C_1 = C_2 = 100 \text{ nF} = C$

(4)

$$R_1 = \frac{1}{2C(2\pi \cdot 8000 \cdot 20)} = 4,98 \Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{R_1 \omega_0^2} = 7961.8 \Omega$$

(3)

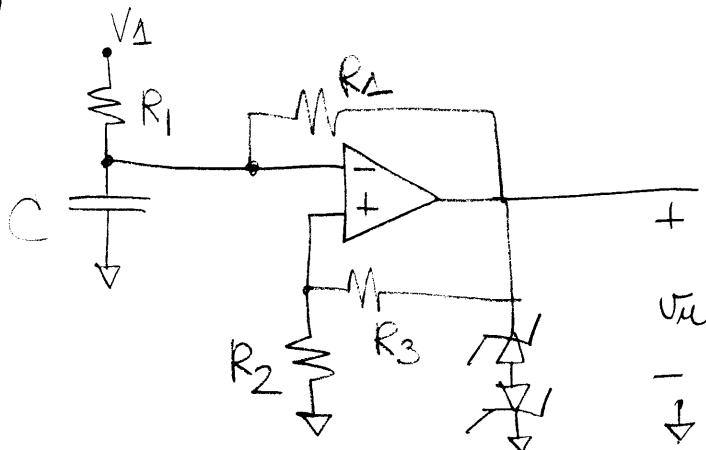

$$V_o = V_2 + V_1 = 10,7$$

poniamo che per $t=0$ la capacità sia scarica e $V_u = +V_o$.

La capacità comincia a caricarsi con costante di tempo $\tau = \frac{R_1 C}{2} = 95 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

$$\text{e asintoto } \frac{V_o + V_1}{2} = 7.85 \text{ V}$$

$$V_C = V_0 e^{\frac{-t}{\tau}} = V_0 e^{\frac{-t}{R_1 C / 2}}$$

La commutazione si ha quando $V_C = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot V_o = 0.2 \cdot 10,7 = 2.14 \text{ V}$

all'istante t_1 dato da

$$V_C(t_1) = \left[\frac{V_o + V_1}{2} \right] \left[1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}} \right] = \frac{V_o}{5}$$

$$+ \frac{V_o + V_1}{2} e^{-\frac{t_1}{\tau}} = + \frac{3}{10} V_o + \frac{V_1}{2}$$

$$t_1 = \tau \ln \left(\frac{V_o + V_1}{\frac{3}{10} V_o + V_1} \right) = 15.9 \mu\text{s}$$

Scarica - costante di tempo τ , asintoto $\frac{V_1 - V_0}{2} = -2,85 \text{ V} = V_A$

(5)

$$V_C(t_2) = -\frac{V_0}{5} = \frac{V_0}{5} + \left[V_A - \frac{V_0}{5} \right] \left(1 - e^{-\frac{(t_2-t_1)}{\tau}} \right)$$

$$V_A + \frac{V_0}{5} = e^{-\frac{t_2-t_1}{\tau}} \left[V_A - \frac{V_0}{5} \right]$$


$$t_2 - t_1 = \tau \ln \left[\frac{V_A - \frac{V_0}{5}}{V_A + \frac{V_0}{5}} \right] = 0,5 \cdot 10^{-4} \ln \left[\frac{-2,85 - 2,14}{-2,85 + 2,14} \right] = 97,5 \mu\text{s}$$

Carica - costante di tempo τ , asintoto $V_B = \frac{V_0 + V_1}{2} = 7,85 \text{ V}$

$$V_C(t_3) = \frac{V_0}{5} = -\frac{V_0}{5} + \left(V_B + \frac{V_0}{5} \right) \left(1 - e^{-\frac{(t_3-t_2)}{\tau}} \right)$$


$$V_B - \frac{V_0}{5} = \left(V_B + \frac{V_0}{5} \right) e^{-\frac{(t_3-t_2)}{\tau}}$$
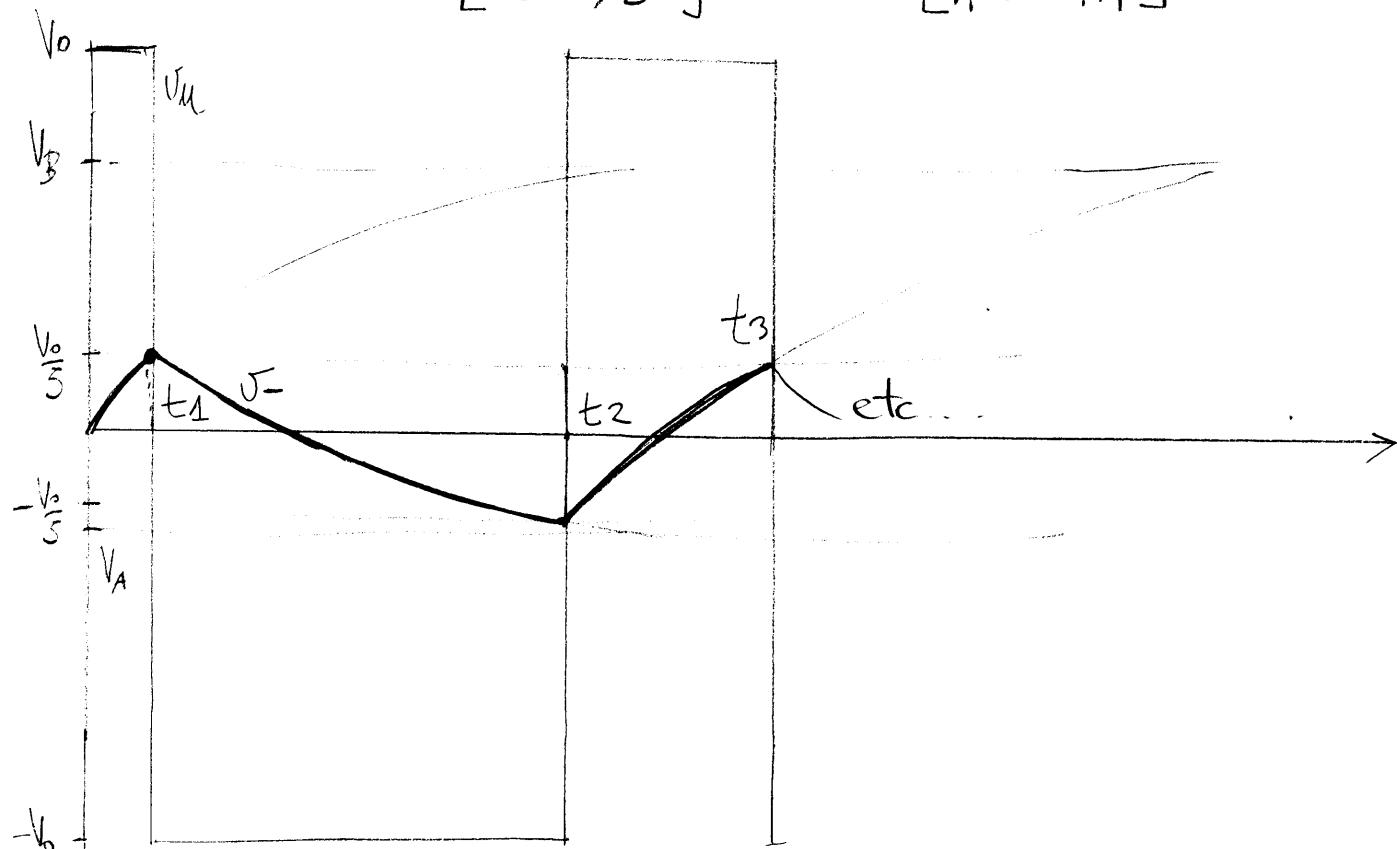
$$t_3 = \tau \ln \left[\frac{V_B + \frac{V_0}{5}}{V_B - \frac{V_0}{5}} \right] = 0,5 \cdot 10^{-4} \ln \left[\frac{7,85 + 2,14}{7,85 - 2,14} \right] = 28 \mu\text{s}$$




⑥

④

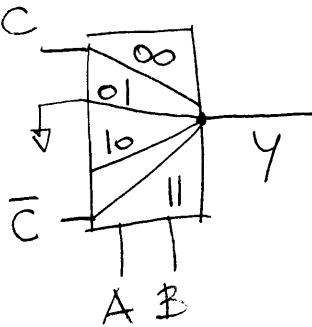



$$Y = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C$$

AB	00	01	11	10
C	0	0	1	0
1	1	0	0	0

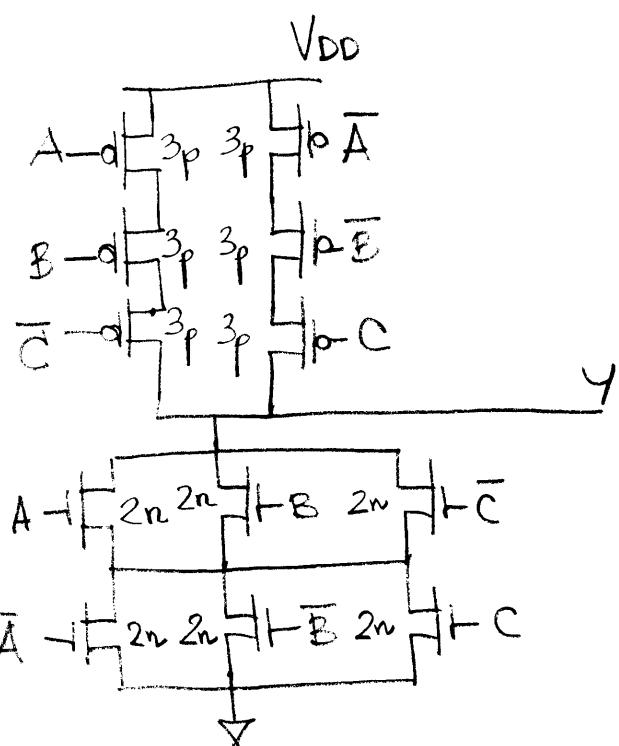

①

Polarizzazione

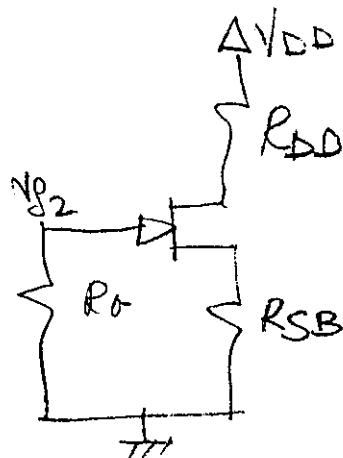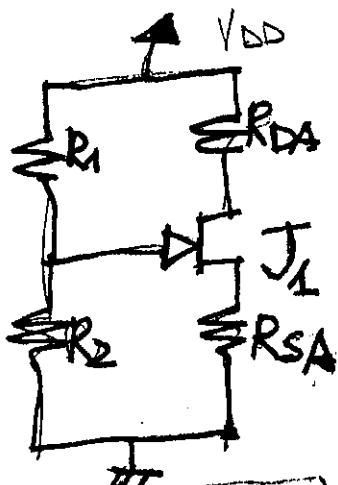

$$V_{DD} = 18V$$

Punto di Riposo
Retta di carico:

J1


Retta di carico.

J2

$$V_{GS1} = \frac{V_{DD} - R_2}{R_1 + R_2} - R_{SA} I_{DS1}$$

2V

Dalle caratteristiche:

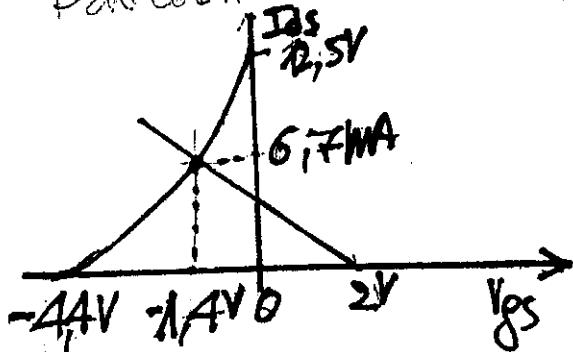

$$I_{DS} \approx 6.75mA$$

I due JFET lavorano praticamente nello stesso punto di riposo

Trasinduttanza

$$g_{m1} = \frac{\Delta I}{\Delta V_{GS}} \approx \frac{11.5mA}{34V} \approx 3.6 \text{ mS} = g_{m2}$$

Capacità:

del monolito:


$$C_{ISS} = C_{GS} + C_{GD} = 4 \text{ pF}$$

$$|C_{RSS}| = \frac{g_d}{C_{SS}} = 0.6 \text{ pF}$$

monolito

Amplicazione a Centro Banda

(2)

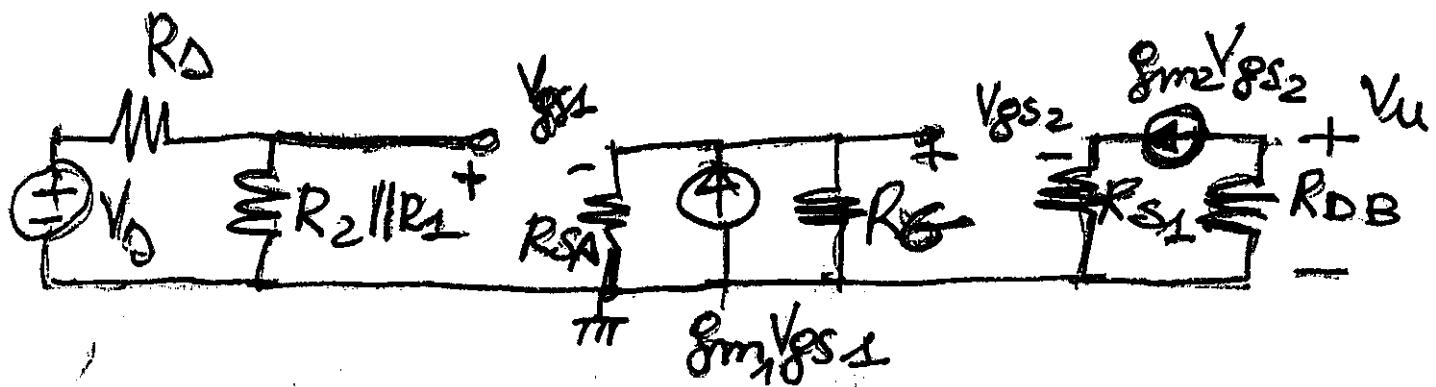

$$V_{GS1} = \frac{R_2 \parallel R_1}{R_S + R_2 \parallel R_1} \cdot V_D$$

$$\downarrow \\ V_{GS1} = V_{GS1} - R_{SA} \parallel R_G g_m V_{GS1}$$

$$V_{GS1} = \frac{V_{GS1}}{1 + R_{SA} \parallel R_G g_m}$$

$$V_{GS2} = V_{GS1} - R_{S1} g_m V_{GS2}$$

$$\downarrow \\ V_{GS2} = \frac{V_{GS1}}{1 + R_{S1} g_m}$$

$$V_{GS1} = \frac{g_m R_{SA} \parallel R_G}{1 + R_{SA} \parallel R_G g_m} \cdot V_{GS1}$$


$$V_u = R_{DB} \cdot g_m V_{GS2}$$

$$\downarrow \\ A_B = \frac{-(R_{DB} g_m)}{\underbrace{(1 + R_{S1} g_m)}_{0.55}} \cdot \frac{g_m R_{SA} \parallel R_G}{\underbrace{1 + (R_{SA} \parallel R_G) g_m}_{0.64}} \cdot \frac{\frac{R_2 \parallel R_1}{R_S + R_2 \parallel R_1}}{\underbrace{0.99}_{0.99}} = -2.26$$

Limite Superiore di Banda


Resistenze viste dalle capacità di JFET2

(S)

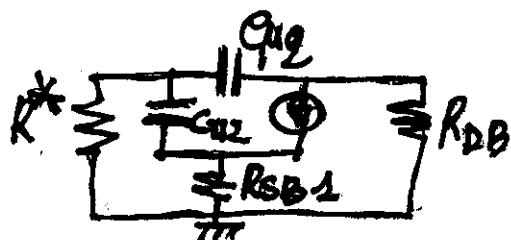

$$R^* = R_S A \parallel R_G \parallel \frac{g_m^{-1}}{g_m + 1}$$


R_{VC712}

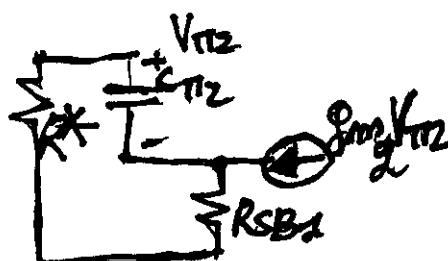

$$R_{VC712} = \frac{R^* + R_{SB1}}{1 + g_m R_{SB1}}$$

$$\approx 180 \Omega$$


R_{VK112}

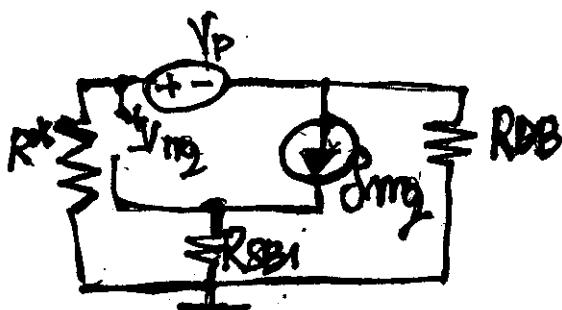

$$V_{T2} = V_x - R_{SB1} g_m V_x$$

$$V_{T2} = \frac{V_x}{1 + g_m R_{SB1}}$$

$$g_m^* = \frac{g_m}{1 + g_m R_{SB1}}$$

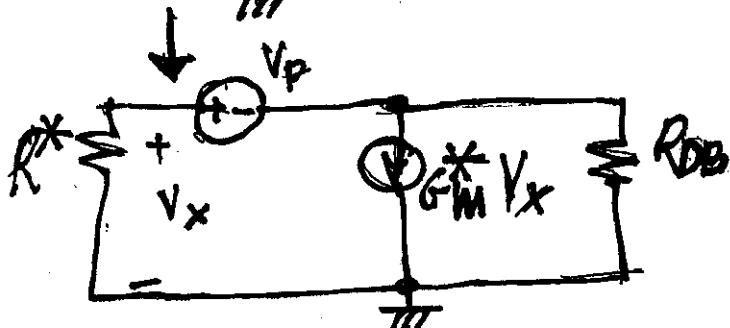


Pertanto:

$$R_{VC712} = R^* + R_{DB} + R_{DB} \cdot R^* g_m^*$$

$$= R_S A \parallel R_G \parallel R_{DB} + \frac{g_m (R_G \parallel R_S A \parallel g_m^{-1}) R_{DB}}{1 + g_m R_{SB1}} = 1807 \Omega$$

Si trascurano i contributi di g_m .

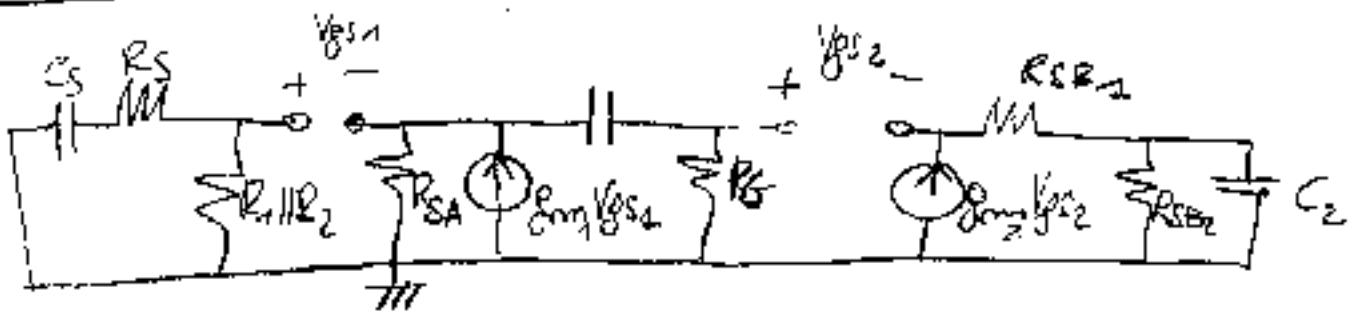Pertanto $f_H = \frac{1}{2\pi (R_{VC712} C_{T2} + R_{VK112} C_{in})} \approx 56 \text{ MHz}$



Si $V_{IN} = 0$:

$$R_{VC1} = R_S + R_1 \parallel R_2 \approx 8,9 \text{ k}\Omega$$

$$R_{VC2} = R_{SB2} \parallel \left(R_{SB1} + \frac{1}{g_m2} \right) \approx 115 \text{ }\Omega$$

$$R_{VC1} = R_{SA} \parallel \frac{1}{g_m1} + R_6 \approx 59,2 \text{ k}\Omega$$

Quindi:

$$f_L = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{1}{R_{VC1} \cdot C_1} + \frac{1}{R_{VC2} \cdot C_2} + \frac{1}{R_{VC1} \cdot C_1} \right]$$

$$\approx 69 \text{ Hz}$$