

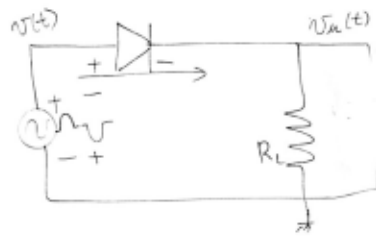


$V_M \sin \omega t$

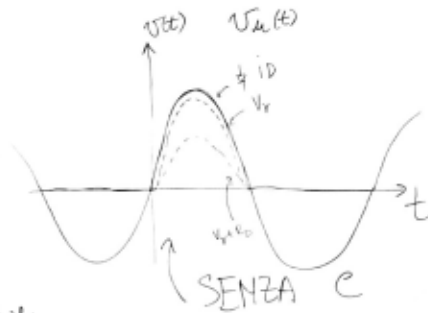


$R_{LOAD} - R_{utilizza}$

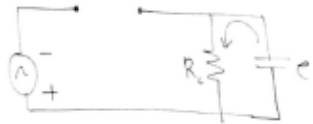

$$V_R = V_M - v_u(T^*)$$

$$V_R = V_M - V_M e^{-\frac{T^*}{RC}}$$
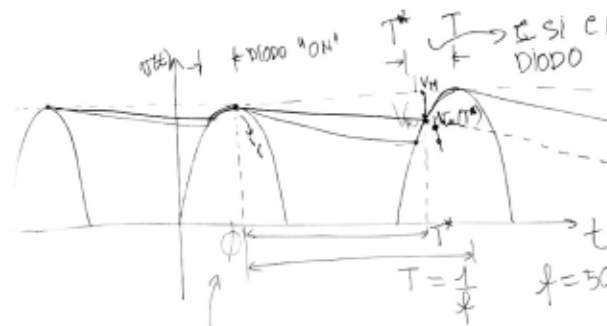
$$V_R = V_M - (V_M - \frac{I^* V_M}{RC})$$



CON e
CON e più grande

$f = 50 \text{ Hz}$

$0 < t < T^* \rightarrow V_{u(t)} = V_M e^{-\frac{t}{RC}}$




$T^* \approx T \rightarrow V_R = \frac{I^* V_M}{f RC} = \frac{1}{f RC} V_M$

Se $R_L C$ è GRANDE

V_{IDEALE} , COSTANTE

SE SI CARICA DIODO CONDUCE

$V_M \sin \omega t$

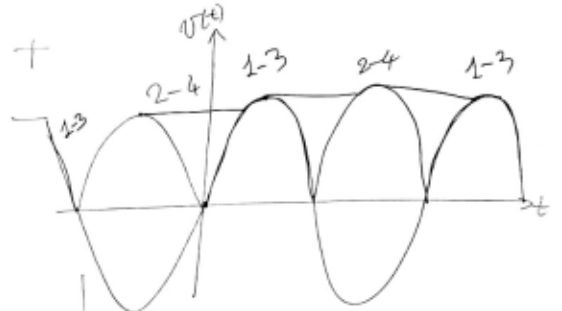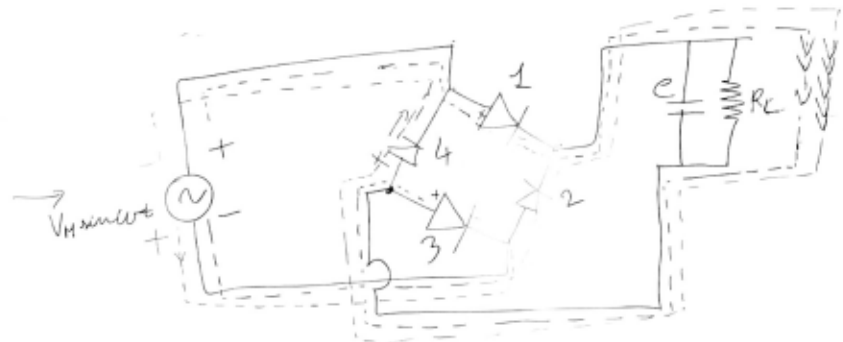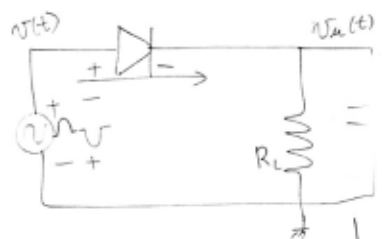


$$V_R = \frac{1}{f R_L C} \cdot V_M \rightarrow C = \frac{1}{f R_L V_R} \cdot V_M$$

"c"

$$V_R = \frac{1}{2 f R_L C} \cdot V_M$$
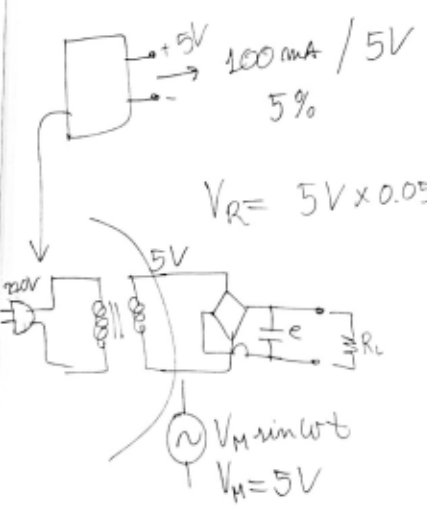
$$\rightarrow C = \frac{1}{2 f R_L V_R} \cdot V_M$$



$$R_L = 5V / 100mA = 50 \Omega$$

$$R_L = 100 \Omega$$


$$R_L = 10 \Omega$$

$$V_R = 5V \times 0.05 = 0.25V$$

$$V_R = \frac{1}{2f R_L C} \cdot V_M$$



$$\rightarrow C = \frac{1}{2f R_L} \cdot \frac{V_M}{V_R}$$
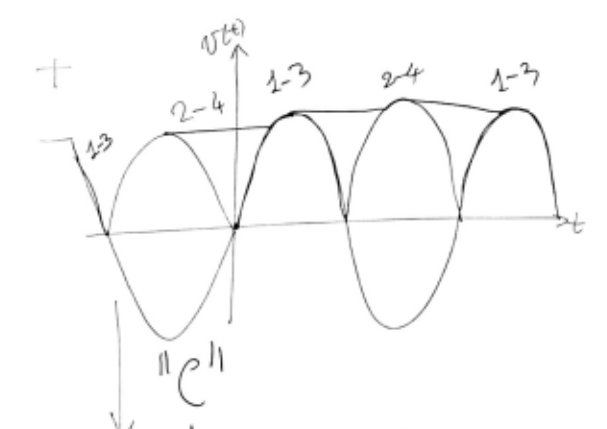
$$C = \frac{1}{2 \times 50Hz \times 50 \Omega} \cdot \frac{5}{0.25} = 4 mF$$




$$V_R = \frac{1}{2f R_L C} \cdot V_M$$

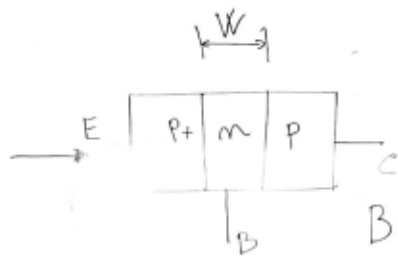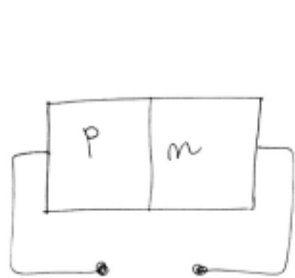
$$\rightarrow C = \frac{1}{2f R_L V_R} \cdot V_M$$




Bipolar Junction Transistor
BJT-PNP

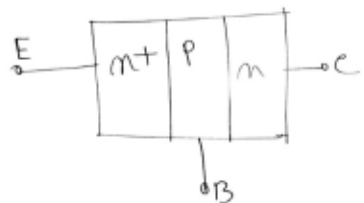

BJT-NPN

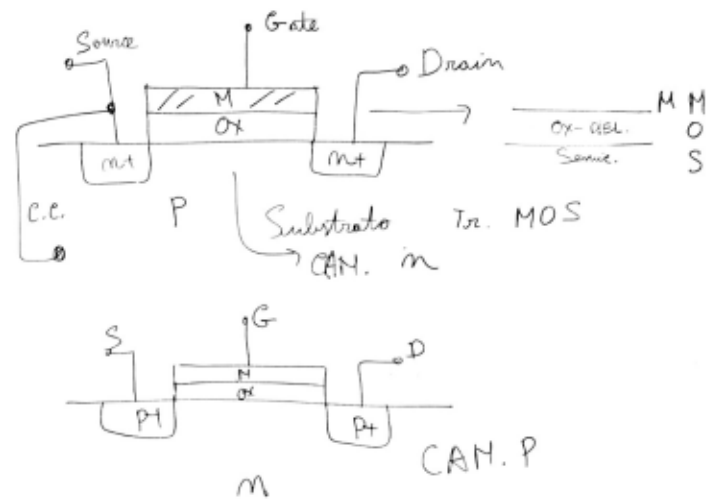


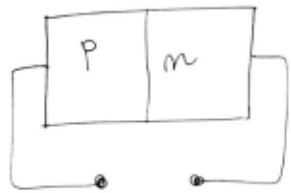


ZONA ATTIVA DIRETTA

Giunzione E-B in diretta


Giunzione C-B in inversa

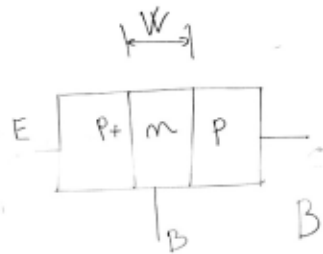


Bipolar Junction Transistor
BJT-PNP

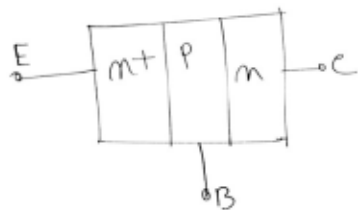

BJT-npn

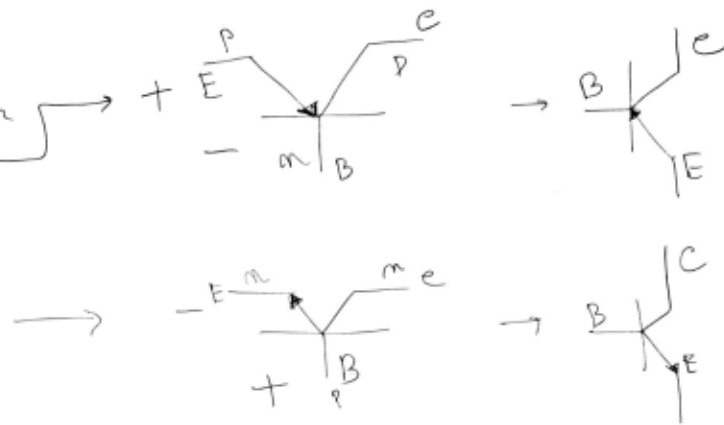


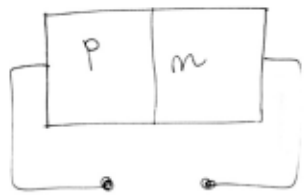

ZONA ATTIVA DIRETTA

Giunzione E-B in diretta

Giunzione C-B in inversa

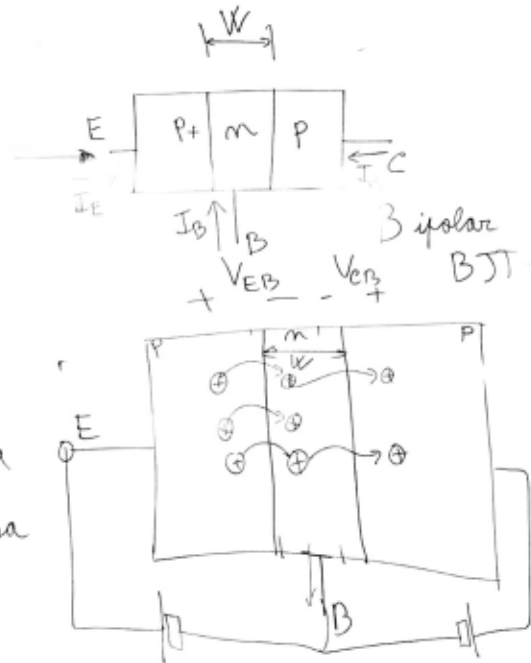


Bipolar Junction Transistor
BJT - PNP

junction Transistor

$V_{EB} > 0$
E-B DIRETTA

$V_{CB} < 0$
C-B INV.

ZONA ATTIVA DIR.

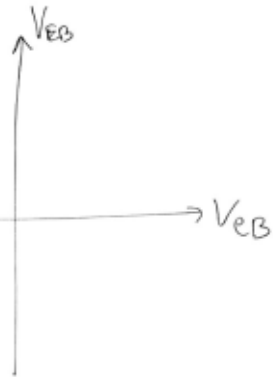

GIUNZ. VICINE

$$I_{E, \text{me.}} \rightarrow I_{C, \text{me.}} (< \phi)$$

$$\rightarrow I_{B, \text{me.}} (< \phi)$$


$$\alpha_F = - \frac{I_C}{I_E} \quad 0 < \alpha_F < 1$$

FORWARD DIRETTA
 $\alpha_F > \phi$

\ll GRANDE

\ll PICCOLO ($\approx 3.5 \mu\text{m}$)


$$\alpha_F = 0.9998$$

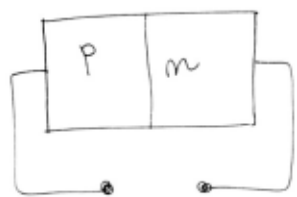

ZONA ATTIVA DIRETTA

Circolo. E-B in diretta

Circolo. C-B in inversa

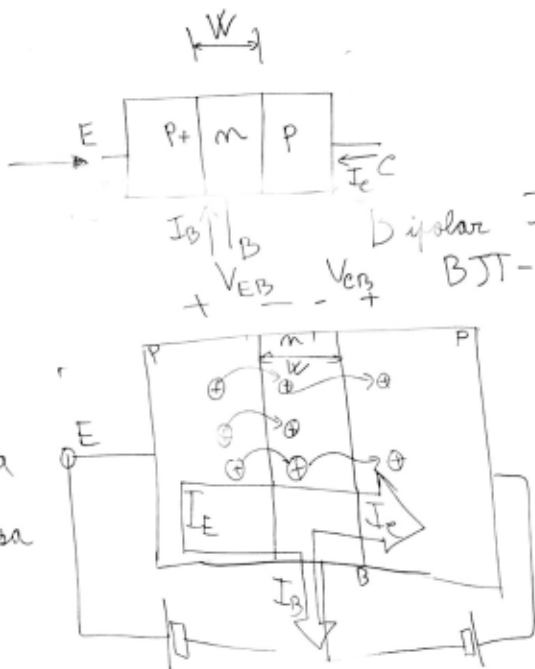


Bipolar Junction Transistor
BJT-PNP

$V_{EB} > 0$
E-B DIRETTA

$V_{EB} < 0$
C-B INV.

ZONA ATTIVA DIR.

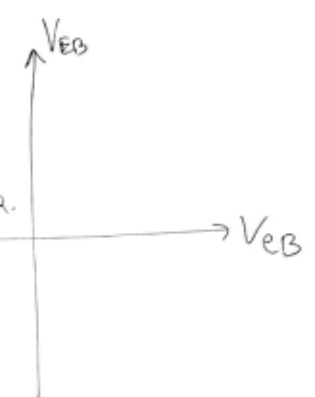


GIUNZ. VICINE
 $I_E \rightarrow I_C$ me (< 0)
 Se W piccolo $\rightarrow \alpha_F \approx 1$ (< 1)
 $|I_E| \approx |I_C|$

$$I_B + I_E + I_C = 0 \rightarrow I_B = -I_E - I_C$$

$$I_B = \frac{I_C}{\alpha_F} - I_C$$

$$\alpha_F = -\frac{I_C}{I_E} \quad I_E = -\frac{I_C}{\alpha_F}$$

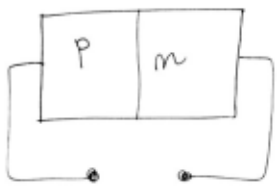
$$I_B = \frac{I_C - \alpha_F I_C}{\alpha_F} = \frac{1 - \alpha_F}{\alpha_F} I_C$$



ZONA ATTIVA DIRETTA

Giunz. E-B in diretta

Giunz. C-B in inversa

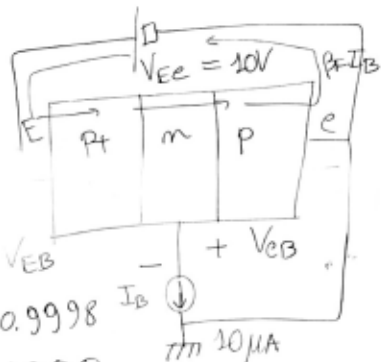

$$V_{EC} = V_{EB} + V_{BC}$$

$$\alpha_F = 0.9998$$

$$\beta_F = 1000$$

I_B IMPOSTA $\rightarrow V_{EB}$ e V_{CB} :

$$\frac{I_c}{I_B} = \beta_F \rightarrow I_c = \beta_F I_B$$

$$I_c = 1000 \times 10 \mu$$

$$= 10 \text{ mA}$$


GIUNZ. VICINE

$I_E \rightarrow I_c$ me. (< 0)



$$\alpha_F = -\frac{I_c}{I_E} < 1 \text{ (21, 18 piccolo)}$$

$$I_B = \frac{1 - \alpha_F}{\alpha_F} I_c \rightarrow I_c = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} I_B$$
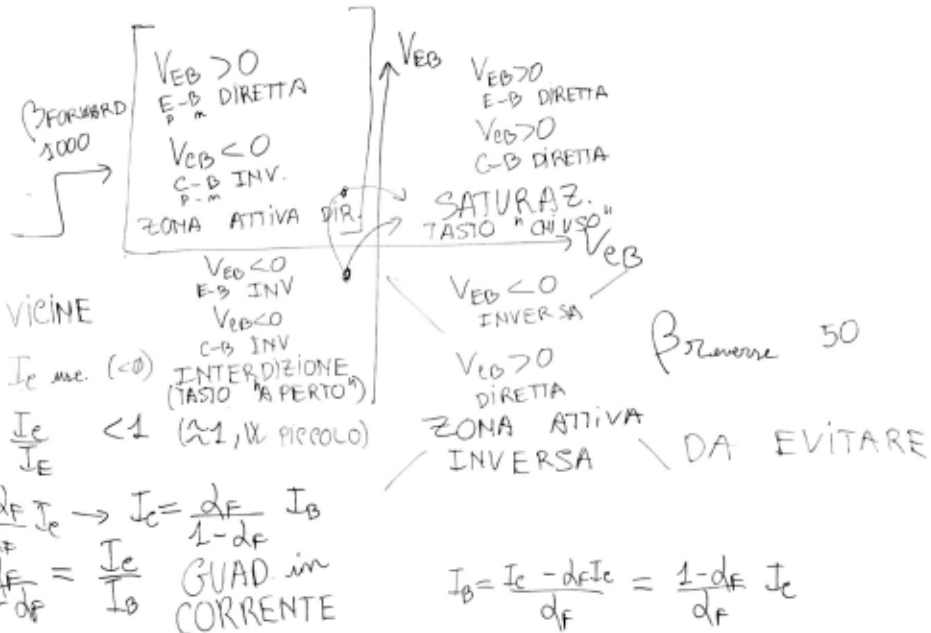
$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} = \frac{I_c}{I_B} \text{ GUAD. in CORRENTE}$$


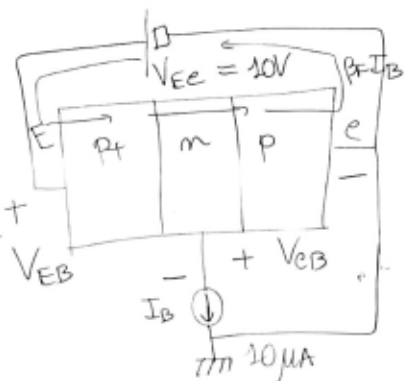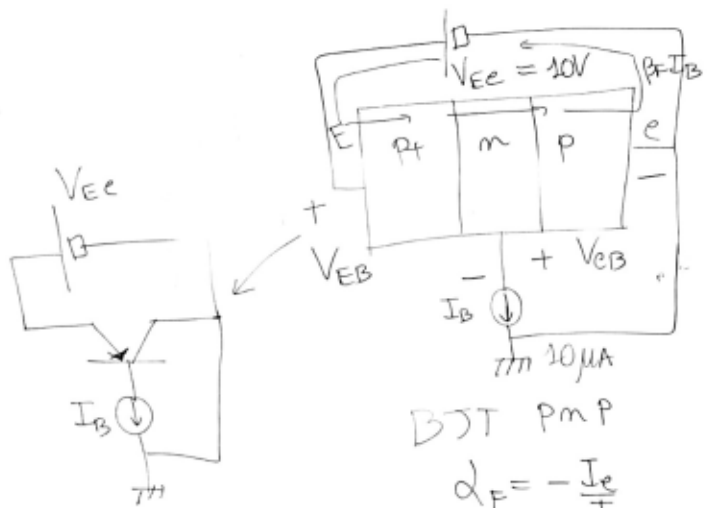
$$I_B = \frac{I_c - \alpha_F I_c}{\alpha_F} = \frac{1 - \alpha_F}{\alpha_F} I_c$$





$$V_{CE} = V_{EB} + V_{CB}$$

Z.A.D.
 $V_{EB} > 0 \rightarrow \text{DIR.}$
 $V_{CB} < 0 \rightarrow \text{INV.}$

BJT PNP

$$\alpha_F = -\frac{I_e}{I_E}$$
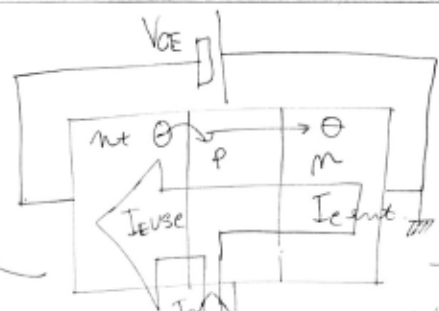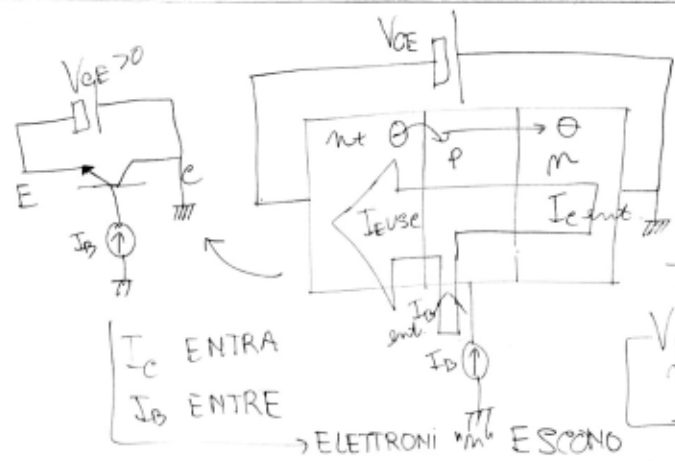
$$\beta_F = \frac{I_c}{I_B} \rightarrow I_c = \beta_F I_B$$



$$V_{CE} = V_e - V_E$$

Z.A.D.
 $V_{EB} < 0 \rightarrow \text{DIR.}$
 $V_{CB} > 0 \rightarrow \text{INV.}$
 $(V_{CB} < 0)$

I_C ENTRA
 I_B ENTRE
 → ELETTRONI ESCONO

I_E ESCE → ELETTR. entrano

$$\alpha_F = -\frac{I_e}{I_E}$$

$$\beta_F = \frac{I_c}{I_B} \rightarrow I_c = \beta_F I_B$$