
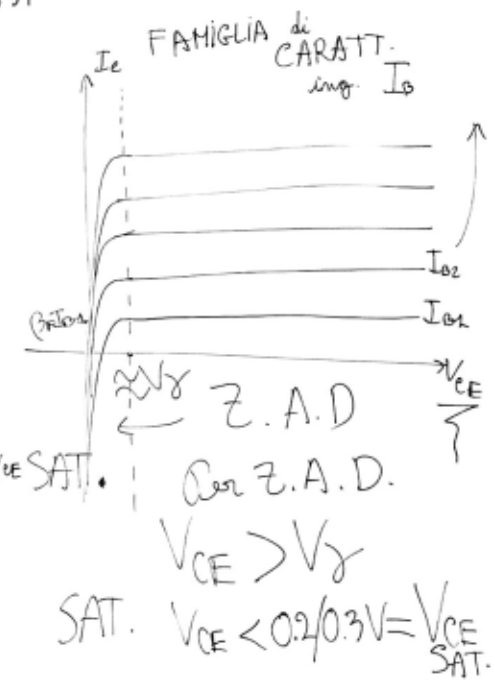





$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} = \frac{I_C}{I_B} \approx 2000/3000 \rightarrow I_C = \beta_F I_B$

10mA (3000) 10μA

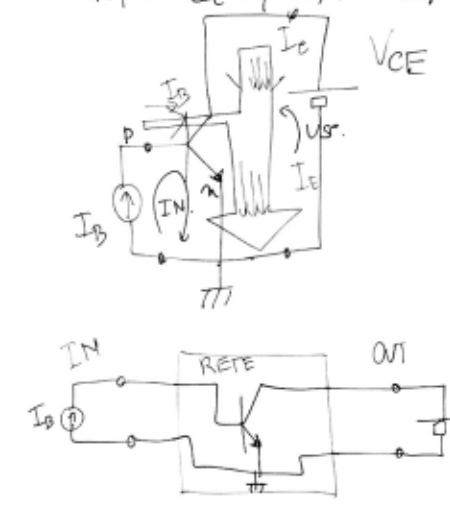
CARATT. di USCITA di un BJT n.p.n $I_C = f(V_{CE}, I_B)$



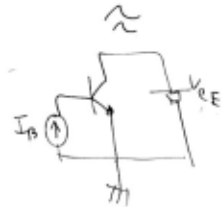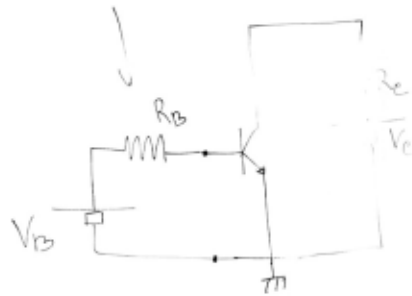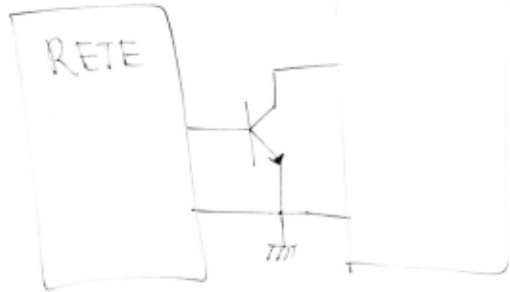
POLARIZZ. → I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}
 BATTERIA




CIRCO. di AUTOPOLARIZZ. del TRANSISTORE

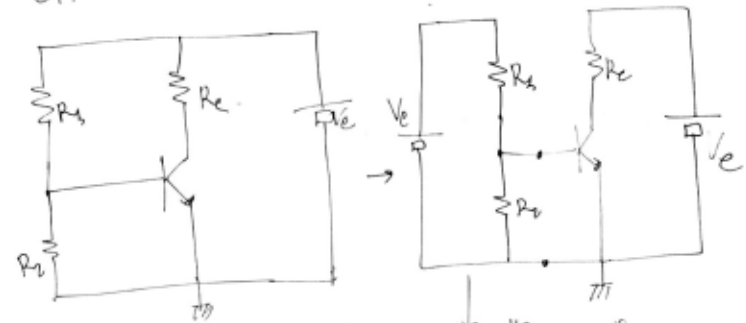
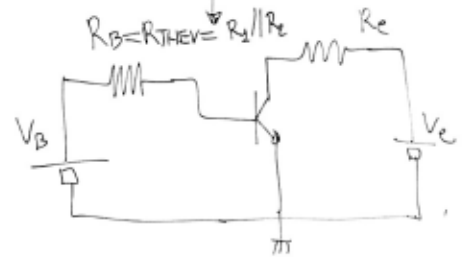
$$V_B = V_{THEV} = V_C \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



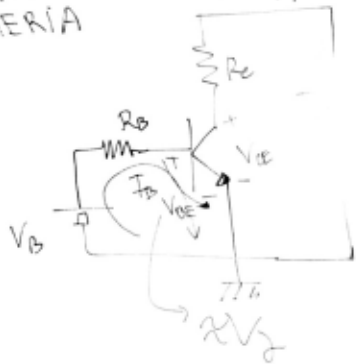POLARIZZ. BATTERIA $\rightarrow I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_{CEQ}$



ING. $V_B = R_B I_B + V_{BE}$

SEC. $V_C = R_C I_C + V_{CE}$


$I_C = \beta_F I_B$

$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B} \approx \frac{V_B - V_{CE}}{R_B} = I_{BQ}$

$I_C = \beta_F I_{BQ} = I_{CQ}$

$V_C = R_C I_{CQ} + V_{CE} \rightarrow V_{CEQ} = V_C - R_C I_{CQ}$

B-E dir.

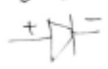

$V_{BE} \approx V_{\gamma} \quad (0.6/0.7)$

$V_C, R_C \rightarrow V_B, R_B$ "ESTERNE"

IMPONIAMO

$V_{BEQ} \approx V_{\gamma}$


$I_{BQ} = \frac{V_B - V_{\gamma}}{R_B}$

$I_{CQ} = \beta_F I_{BQ}$

$V_{CEQ} = V_C - R_C I_{CQ}$

I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}

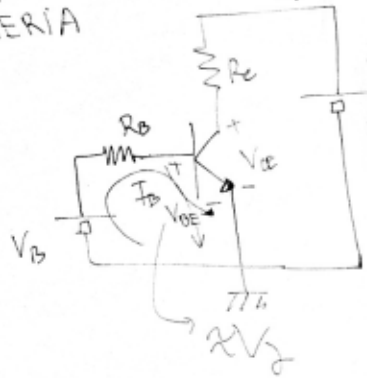POLARIZZ. BATTERIA → $I_{B0}, I_{C0}, V_{CE0}, V_{CE0}$





$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$


0.9998
0.9999
0.9997

5000
10000

β_F A MAL CONDIZ " e FUGA TERMICA.

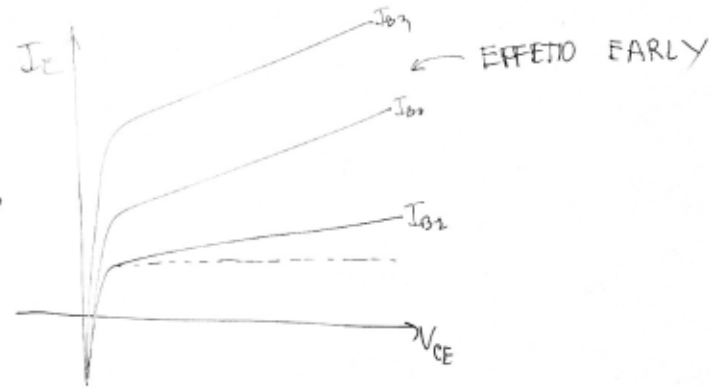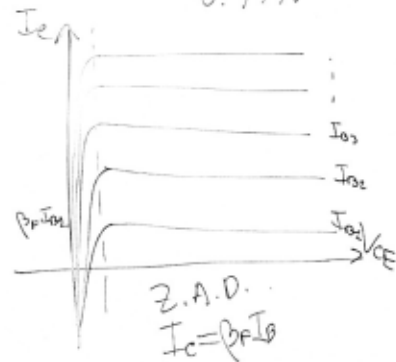


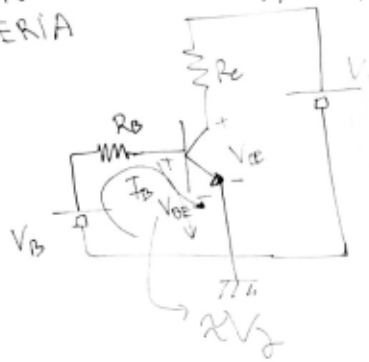
POLARIZZ. BATTERIA → $I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_{EQ}$



USC. di
AUTOPOLARIZZ.
con RESISTENZA R_E

$$V_B = V_{BE} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_B = R_1 // R_2$$

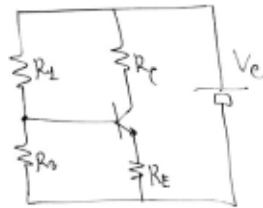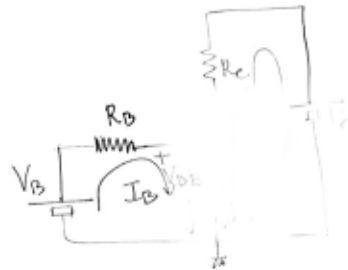

ING. USC.

$$V_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E (I_B + I_C)$$

$$V_C = R_C I_C + R_E (I_B + I_C)$$

$$\rightarrow V_{BE} \approx V_{\gamma}$$

$$V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (I_B + I_C)$$

$$I_C = \beta_F I_B$$

$$V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (I_B + \beta_F I_B)$$

$$V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (\beta_F + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{\gamma}}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$$

$$I_C = \beta_F I_B = \frac{\beta_F (V_B - V_{\gamma})}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$$


POLARIZZ. BATTERIA $\rightarrow I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_{EEQ}$

$$I_E = \frac{(\beta_F + 1) I_B}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$$

R_B e R_E SONO PAR. $\approx k\Omega$
 β_F GRANDE

lim $\beta_F \rightarrow \infty$ $I_E \rightarrow I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$

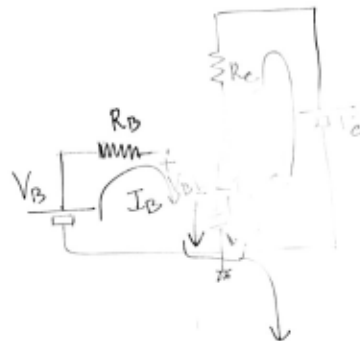$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow I_{CQ} = \beta_F I_{EQ} \approx I_{EQ}$



$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_E = I_B + \beta_F I_B = I_B (\beta_F + 1)$$

ING. $V_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E (I_B + I_C)$
 USC. $V_C = R_C I_C + R_E (I_B + I_C)$

$$\rightarrow V_{BE} \approx V_{BE}$$

$$V_B - V_{BE} = R_B I_B + R_E (I_B + I_C)$$


$$I_C = \beta_F I_B$$

$$V_B - V_{BE} = R_B I_B + R_E (I_B + \beta_F I_B)$$

$$V_B - V_{BE} = R_B I_B + R_E (\beta_F + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$$
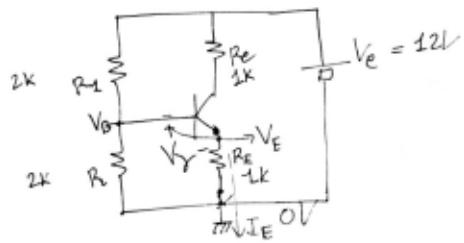
$$I_C = \beta_F I_B = \frac{\beta_F (V_B - V_{BE})}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$$



$I_{\phi}, V_{CE\phi}, I_{E\phi}, V_{E\phi}, V_{Z}$
 \uparrow
 $5.3mA$

$$\Delta V_{RE} = V_E - \phi$$

$$V_Z \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{2}{4} = 6V$$

$$\rightarrow V_E = 6 - V_Z = 6 - 0.7 = 5.3V$$

$$V_E - \phi = R_E I_E$$

$$V_E = R_E I_E$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5.3V}{1k} = 5.3mA$$

$$\rightarrow I_{E\phi} = 5.3mA \cong I_{C\phi}$$

ERRORE $1/\beta$

$\sim 1/300$

BJT in Z.A.D.? Sì se $V_{CE\phi} > 0.2/0.3V$

$$V_{CE\phi} = R_C I_{C\phi} + V_{CE\phi} + R_E I_{E\phi}$$

$$V_{CE\phi} = V_E - R_E I_{E\phi} - R_C I_{C\phi} = 12 - 5.3 - 5.3 = 1.4V$$

OK!
Z.A.D.

POLARIZZ. BATTERIA $\rightarrow I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}, V_{CEQ}$

$$I_E = \frac{(\beta_F + 1) I_B}{R_B + R_E}$$

RE e RE SONO REASONABILI $\approx K\Omega$
 β_F GRANDE SPECIFICHE (DATA SHEET del TR.)

β_F MINIMO GARANTITO > 300

lim $\beta_F \rightarrow \infty$ $I_E \rightarrow I_{EQ} \rightarrow I_{CQ} = \beta_F I_{EQ} \approx I_{EQ}$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B + R_E(\beta_F + 1)}$$




$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta_F I_B \Rightarrow I_E = I_B(\beta_F + 1)$$

ING. $V_B = R_B I_B + V_{BE} + R_E (I_B + I_C)$
 USC. $V_C = R_C I_C + R_E (I_B + I_C)$

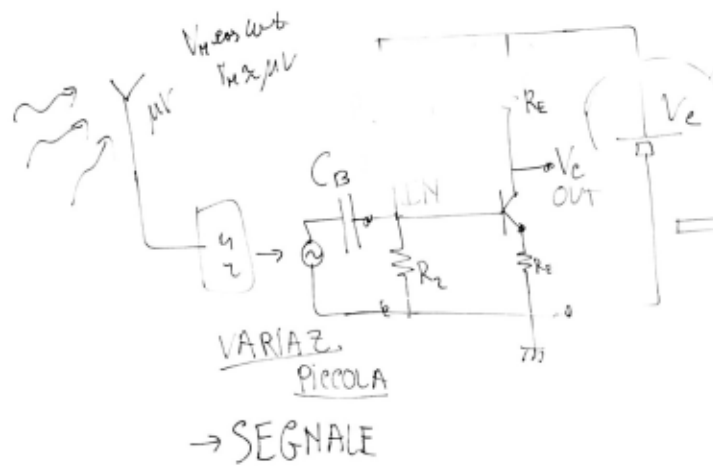$V_{BE} \approx V_{\gamma}$
 $V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (I_B + I_C)$
 $I_C = \beta_F I_B$
 $V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (I_B + \beta_F I_B)$
 $V_B - V_{\gamma} = R_B I_B + R_E (\beta_F + 1) I_B$
 $I_B = \frac{V_B - V_{\gamma}}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$
 $I_C = \beta_F I_B = \frac{\beta_F (V_B - V_{\gamma})}{R_B + R_E (\beta_F + 1)}$




VARIAZ. PICCOLA
→ SEGNALE

PUNTO DI RIPOSO

- I_{BQ}, V_{CEQ}, I_{CQ}
- piccola var. in INGRESSO
- GRANDE var. in USCITA (MODULO. I_{CQ} GRANDE con SEGNALE PICCOLO)

AMPLIF. di TENSIONE →

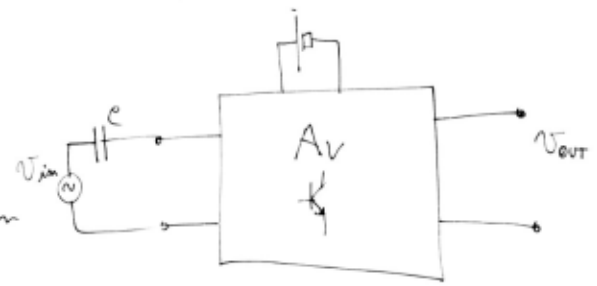

$$V_{out} = A_v V_{in}$$

$$\hookrightarrow A_v(j\omega) = \frac{V_u(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$$

$$\hookrightarrow H(j\omega) = \frac{V_u(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$$